

Comparatoare cu histeresis

• Neinvertor

$$V_+ = \frac{R_2 V_{in} + R_1 V_{out}}{R_1 + R_2}$$

$$V_+ = V_- \Rightarrow V_+ - V_- = 0 \Rightarrow V_+ = V_- = 0$$

$$V_+ = \frac{R_2 V_{in} + R_1 V_{out}}{R_1 + R_2} = 0 \Rightarrow$$

$$R_2 V_{in} + R_1 V_{out} = 0 \Rightarrow V_{in} = -\frac{R_1}{R_2} V_{out}$$

$$\Rightarrow V_{PL} = -\frac{R_1}{R_2} V_{OH}$$

$$V_{PH} = -\frac{R_1}{R_2} V_{OL}$$