Facultatea de Matematică și Informatică	ί	
Universitatea din București		
	Temă laborator 2	
E	Electronică digitală	
		Student, Marin Constantin – Cătălin
		,
	București, 2020	

Schema 1

A	В	C	D1	D2	D3	Y
L	L	L	ON	ON	ON	L
L	L	Н	ON	ON	OFF	L
L	Н	L	ON	OFF	ON	L
L	Н	Н	ON	OFF	OFF	L
Н	L	L	OFF	ON	ON	L
Н	L	Н	OFF	ON	OFF	L
Н	Н	L	OFF	OFF	ON	L
Н	Н	Н	OFF	OFF	OFF	Н
AER	AER	AER	OFF	ON	OFF	Н

Schema 2

A	В	С	D1	D2	D3	Y
L	L	L	OFF	OFF	OFF	L
L	L	Н	OFF	OFF	ON	Н
L	Н	L	OFF	ON	OFF	Н
L	Н	Н	OFF	ON	ON	Н
Н	L	L	ON	OFF	OFF	Н
Н	L	Н	ON	OFF	ON	Н
Н	Н	L	ON	ON	OFF	Н
Н	Н	Н	ON	ON	ON	Н
AER	AER	AER	OFF	OFF	OFF	L

Schema 3

A	Q1	Y
L	OFF	Н
Н	ON	L
AER	OFF	Н

Schema 4

A	В	Q1	Q2	Y
L	L	ON	ON	L
L	Н	ON	OFF	L
Н	L	OFF	ON	L
Н	Н	OFF	OFF	Н
AER	AER	ON	ON	Н

Schema 5

A	В	Q1	Q2	Y
L	L	OFF	OFF	L
L	Н	OFF	ON	Н
Н	L	ON	OFF	Н
Н	Н	ON	ON	Н
AER	AER	OFF	OFF	L

Schema 6

A	В	Q1	Y
L	L	OFF	L
L	Н	ON	Н
Н	L	ON	Н
Н	Н	ON	Н
AER	AER	OFF	L

Schema 7

A	В	Q1	Q2	Y
L	L	OFF	OFF	Н
L	Н	OFF	ON	Н
Н	L	ON	OFF	Н
Н	Н	ON	ON	L
AER	AER	OFF	OFF	L